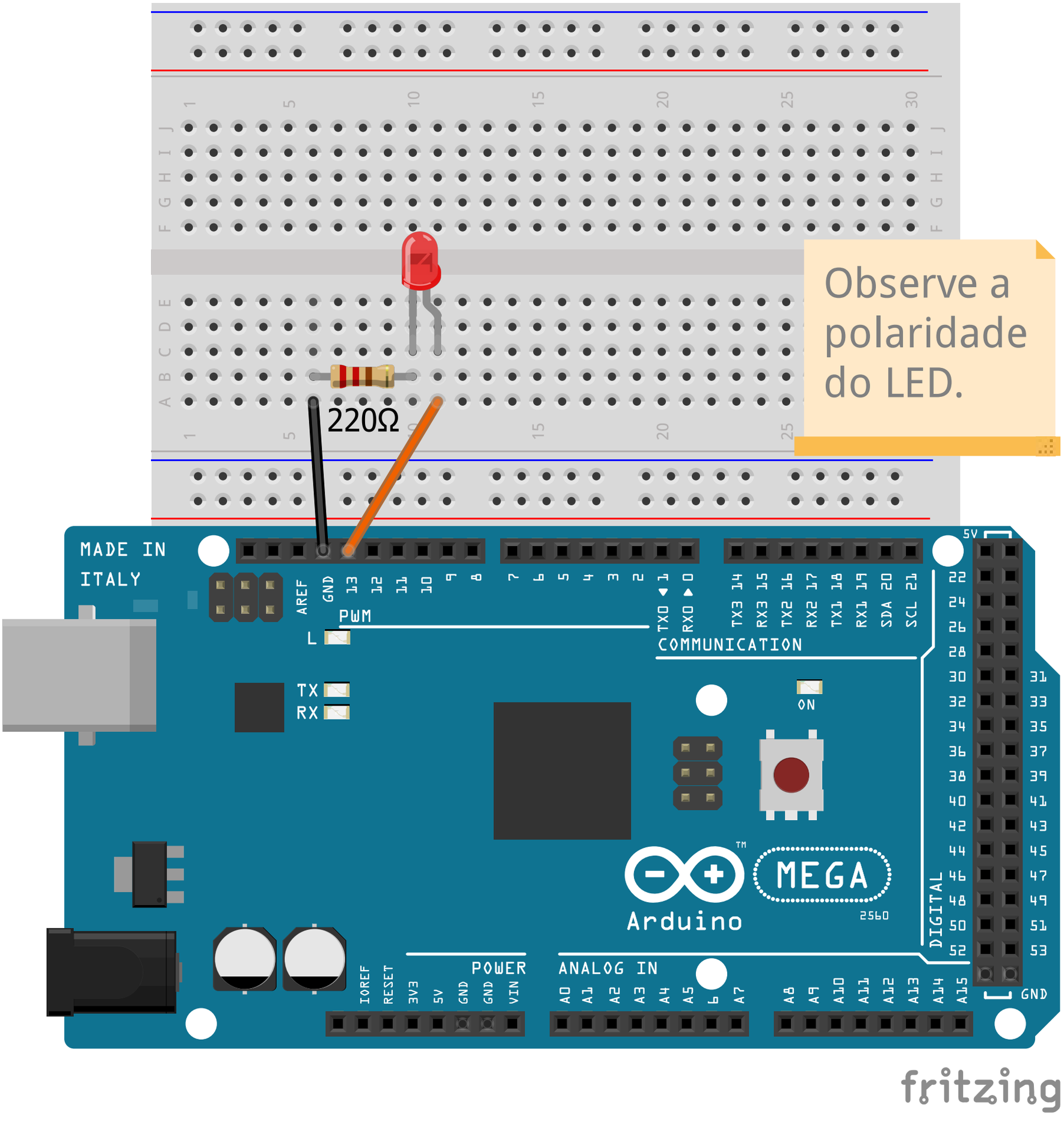
Observe a polaridade do LED.
220Ω
MADE IN ITALY
AREF GND 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 TX0 1 RX0 0
TX3 14 RX3 15 TX2 16 RX2 17 TX1 18 RX1 19 SDA 20 SCL 21
PWM
L
COMMUNICATION
TX
RX
ON
Arduino
MEGA
2560
DIGITAL
POWER
IOREF RESET 3V3 5V GND GND VIN
ANALOG IN
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15
5V
GND
fritzing